الباب الرابع: ذاكرات أشباه الموصلات

الذاكرة

﴿ وحدة قياس البيانات:-

- 1) bit خلية ثنانية التخزين 0 أو 1
 - 4bit = nibble (2
 - 8 bit = Byte (3
 - 16 bit = 2 Byte = Word (4

عنوان الذاكرة :-

هو موقع وحدة البيانات في مصفوفة الذاكرة ويتحدد عنوان الـbit بالصف والعمود أما الـbit فيحدد موقعها بالصف فقط.



لا سعة الذاكرة = حجم الذاكرة = عدد الكلمات التي تستطيع الذاكرة تخزينها 2n * m عدد مواقع الذاكرة المحلم المحلمة = سعة مسجل العنوان = طول الكلمة = سعة مسجل الحاكمة عدد مواقع الذاكرة

حيث n عدد خلايا مسجل العناوين m عدد خلايا مسجل البيانات



1) عرف RAM :-

هى ذاكرة يمكن القراءة منها أو الكتابة عليها وتفقد محتوياتها بإنقطاع التيار

2) عرف ROM -: 2

هى ذاكرة القراءة فقط لا تفقد محتوياتها بقطع الطاقة الكهربية وتستخدم لتخزين نظام تشغيل الحاسب

3) عرف PROM :-

هي ذاكرة القراءة قابلة للبرمجة مرة واحده

4) عرف EPROM :-

هي ذاكرة القراءة قابلة للمسح وإعادة البرمجه

5) عرف EEPROM :-

هي ذاكرة القراءة قابلة للمسح كهربياً

ما المقصود بكل من :- DIMMS - SIMMS ؟؟

• RAM : الأنواع الأولى من الـRAM وهي ذاكرة على شكل سطر واحد داخل مقابس

• DIVMS : هو نموذج ذاكرة على شكل رقائق من صفين

م ما هي طرق تصنيع (تقنيات) ذاكرة أشباه الموصلات ذات الوصول العشوائي (RAM) ؟

1) تقنية SRAM ذاكرة ساكنة

2) تقنية DRAM ذاكرة ديناميكية

تمرين 1 : إذا علمت أن طول مسجل العنوان = 8bit قطول الكلمة = 4bit أحسب سعة

الذاكرة ؟؟



2ⁿ * m = مبعة الذاكرة

 $= 2^8 * 4 = 1024 \text{ bit} = \frac{1024}{8} = 128 \text{ Byte}$



تمرين 2: كم عدد خطوط العناوين وعدد خطوط البيانات 8 x 32 x ؟



 $32 = 2^5$

عدد خطوط العناوين = 5 = n

سعة مسجل البيانات = طول الكلمة = عدد خطوط البيانات = 8bit

ما هي المتطلبات الرئيسية للذاكرة المصنوعة من أشباه الموصلات؟

2- السرعة

1- أن تشغل حجم صغير


3- أستهلاك طاقة قليلة


ما هي الكتل البنائية للذاكرة RAM ؟


- 1) مجموعة الخلايا مرتبة في صفوف وأعمدة
- 2) وحدة فك ترميز العنوان Address decoder
 - 3) وحدة التحكم في القراءة والكتابة R/W
 - I/O Buffers عوازل الدخل والخرج (4



خط الباتات الدخل

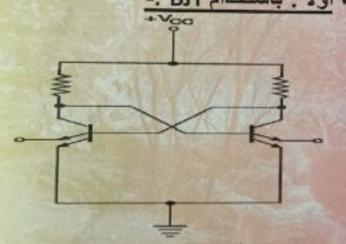

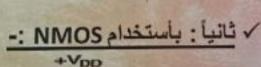

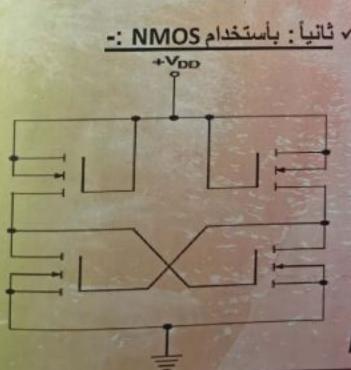

1- يتم تحديد الخلية المراد الكتابة فيها أو القراءة منها عن طريق خط الأختيار

2- تكتب البيانات بوضعها على D - in وقراءتها عن طريق D - O/P

، <u>تتميز :-</u> 1- بالسرعة

خط ايبقات الخرج

2- السعة العالية

3- صغر الحجم

4- القدرة المستهلكة كبيرة

5- لا تحتاج تنشيط



ارسم الخلية الاساسية للذاكرة العشوانية DRAM و الم

يتم تخزين (1) منطقى عند شحن المكثف

يتم تخزين (0) منطقى عمد تفريغ المكثف

√عيوبها:۔

refresh تحتاج الى


2) بطينة

√ مميزاتها:-

1) سعتها أعلى من SRAM

2) حجمها أصغر من SRAM

م أشرح مبدأ عمل الذاكرة DRAM ؟

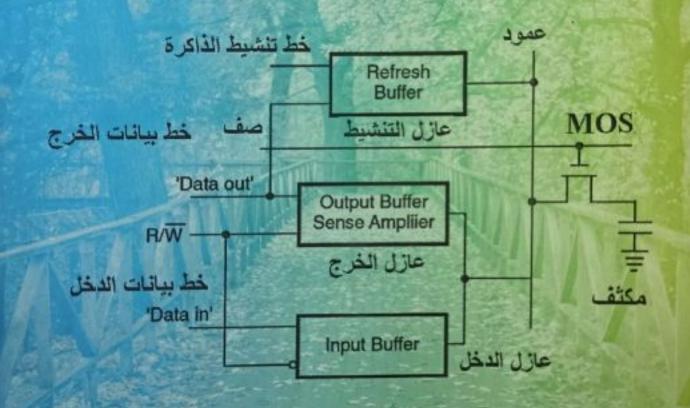

√ الشرح:-

1) عندما يتم تخزين (1) في الذاكرة يكون الـ MOS في وضع on ويتم شحن المكثف

2) عند تخزين (0) في الذاكرة يتبدل الـTr الى وضع off ويتم تفريغ المكثف

عدو د

MOS

Capacitor

(وضح خطوات قراءة محتويات المسجل السادس من الذاكرة RAM ؟ وضح خطوات قراءة محتويات المسجل السادس من الذاكرة



 \therefore n = 3 bit $\Leftarrow : 8 = 2^3$

m = 16 . R/W = 1 . oE = 1

1) يوضع العنوان 110 في DB مدى

2) يتم تنفيذ أمر القراءة

3) توضع البيانات على DB

﴿ وضح خطوات كتابة البيانات 00001111 في المسجل الثاني من الذاكرة 4X8 RAM ؟



n = 2bit , m = 8bit , oE = 0 , R/W = 0 (S=1

الشرح:-


- 1) يتم وضع العنوان 10 على A.B
- 2) يتم وضع البيانات 00001111 على D.B
- 3) يتم تنفيذ أمر الكتابة وتخزين المعلومة في المسجل الثاني



﴿ الذَّاكرة المخبأه (السريعة) :-

لها مستويان L1 لتخزين من 64KB = 2KB ومكانها المعالج نفسه

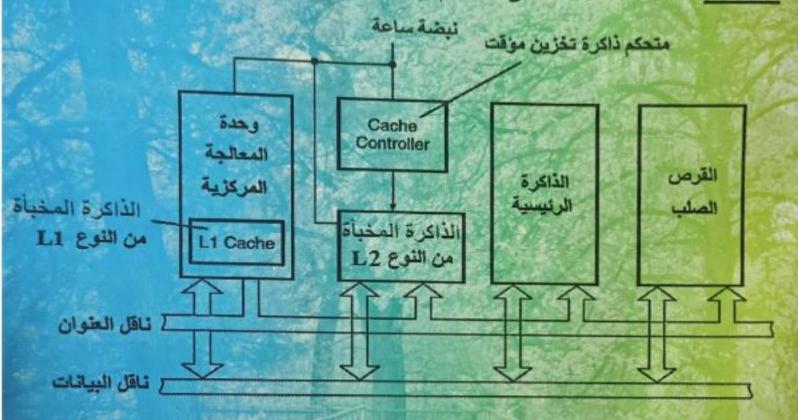L2 لتخزين من 256KB ⇒ 2MB ومكانها بين المعالج والذاكرة الرئيسية وتستخدم لتخزين المعلومات التي تستخدم بإستمرار لتزيد من سرعة الحاسب ورفع كفاءته



المعلى الفتى المعلى بينيا 01154449967 - 01033258636